

《计算机组成原理》实验报告

年级、专业、班级	2021 级计算机科学与技术 04、05 班	姓名	胡鑫, 冯宇馨
实验题目	实验三简单周期 CPU 实验		
实验时间	2023 年 4 月 23 日	实验地点	第一实验楼 DS1410
实验成绩	优秀/良好/中等	实验性质	<input type="checkbox"/> 验证性 <input checked="" type="checkbox"/> 设计性 <input type="checkbox"/> 综合性
教师评价： <input type="checkbox"/> 算法/实验过程正确； <input type="checkbox"/> 源程序/实验内容提交； <input type="checkbox"/> 程序结构/实验步骤合理； <input type="checkbox"/> 实验结果正确； <input type="checkbox"/> 语法、语义正确； <input type="checkbox"/> 报告规范； 其他: <div>评价教师: 冯永</div>			
实验目的 (1)掌握不同类型指令在数据通路中的执行路径。 (2)掌握 Vivado 仿真方式。			

报告完成时间: 2023 年 5 月 18 日

1 实验内容

阅读实验原理实现以下模块：

- (1) Datapath, 其中主要包含 alu(实验一已完成), PC(实验二已完成), adder、mux2、signext、sl2(其中 adder、mux2 数字逻辑课程已实现, signext、sl2 参见实验原理),
- (2) Controller(实验二已完成), 其中包含两部分, 分别为 main_decoder, alu_decoder。
- (3) 指令存储器 inst_mem(Single Port Ram), 数据存储器 data_mem(Single Port Ram); 使用 Block Memory Generator IP 构造指令, 注意考虑 PC 地址位数统一。(参考实验二)
- (4) 参照实验原理, 将上述模块依指令执行顺序连接。实验给出 top 文件, 需兼容 top 文件端口设定。
- (5) 实验给出仿真程序, 最终以仿真输出结果判断是否成功实现要求指令。

2 实验设计

2.1 数据通路

2.1.1 功能描述

简易单周期 CPU, 可实现整数算术逻辑运算, 存取指令和跳转指令的在数据通路中的执行。

2.1.2 接口定义

表 1: 接口定义

信号名	方向	位宽	功能描述
memtoreg	input	1-bit	高电平时将取数指令的取数地址对应的存储器数据写入到寄存器堆 rt 寄存器, 否则低电平
regdst	input	1-bit	高电平时写寄存器的目标寄存器号来自 rd (15:11), 低电平时来自 rt (20:16)
regwrite	input	1-bit	高电平时指令写入寄存器堆, 否则低电平
alusrc	input	1-bit	高电平时 ALU 第二个操作数来自指令低 16 位符号扩展, 低电平时来自寄存器堆第二个输出
branch	input	1-bit	条件分支指令执行后, 条件成立则执行 PC 相对寻址, 信号为 1 否则为 0
jump	input	1-bit	J 型指令(无条件跳转)时为 1
alucontrol	input	3-bit	ALU 控制信号, 由 funct (5:0) 和 opcode(31:26)共同决定
instr	input	32-bit	从 inst_ram 中读取的 32 位 MIPS 指令
readdata	input	32-bit	c 用数据存储器读出, 输入 datapath 读入 regfile
pc	output	32-bit	程序计数器, 每个时钟上升沿自增 4, 指向下一条指令
aluout	output	32-bit	数值为 ALU 的结果, 当 memwrite 有效时为写入存储器地址
writedata	output	32-bit	regfile 取出的 RD@ 操作数, 写入数据存储器, 只用于 sw 指令

3 实验过程记录

3.1 实验设计

3.1.1 datapath 设计

1. datapath 主要分为以下部分:pc 模块, 寄存器堆, 控制块, alu 和多路选择器、移位器、符号扩展器件等。
2. 由于 pc 涉及到分支跳转指令的实现, 需要对多个模块进行组合, 同时使用中间寄存器变量的形式来组合多个模块, 从而完成分支跳转功能。
3. controller, alu, pc 使用前两次实验的成果即可, 但是需要对 pc 进行细微的修改, 去掉其自增功能, 这里的 $pc+4$ 由自定义的加法器实现; 除此之外还需要添加 pcsrc 作为中间信号表示是否为 branch 指令。
4. 将 controller 和设计好的 datapath 封装为一个 mips 模块, 最后将 mips 模块封装到 top 顶部模块中, 最后再处理模块内部的 wire 连线。

3.1.2 仿真与调试

1. 利用文件包中提供的 testbench 模块进行仿真测试, 需要把部分未显示的信号从左侧拖动到波形图中, 然后重新进行仿真
2. 调试完成后, 若过程正确, 则会执行最后一条 sw 指令, 将寄存器 2 内的数据 7 存到数据存储地址为 84 的地方。

3.2 问题以及解决方案

问题描述:最初设计 datapath 模块时, 针对每种类型的指令都进行了具体设计, 综合仿真的时候存在同一模块重复调用的错误

解决方案:删除多余的模块实例化, 让各种指令自调用所需的模块

问题描述:仿真结果失败, 各模块之间的连线存在问题, 位数或者端口名不正确

解决方案:查找不正确的端口名, 修改连线, 保证各个模块的端口正确对应

4 实验结果及分析

4.1 仿真图

 


图 1: 含 pc, instr, rs, rt, rd, result 等信号的仿真图

4.2 结果



图 2: 控制台打印输出 Simulation succeeded

4.3 结果分析

1. 450ns 时 instr=ac670044, 执行 sw 指令, 存入 dataram 为 RD2 值为 7;
2. 470ns 时 instr=8c020050, 执行 lw 指令, 存入 regfilw 为 WD3 值为 7;
3. 490ns 时 instr=08000011, 执行 j 指令, 跳转到 00000044 处;
4. 510ns 时 instr=ac020054, 执行 sw 指令, writedata 为 7, dataaddr 为 00000054(2d'84)。

A Datapath 代码

```
module datapath(
    input clk,
    input rst,
    input memtoreg, //回写的数据来自于 ALU 计算的结果0/存储器读取的数据1
    input regdst, //写入寄存器堆的地址是 rt 还是 rd, 0 为 rt, 1 为 rd
    input regwrite, //是否需要写寄存器堆
    input alusrc, //送入 ALU B 端口的值是立即数的 32 位扩展1/寄存器堆读取的值0
    input branch, //是否为 branch 指令, 且满足 branch 的条件
    input jump, //是否为 jump 指令
    input [2:0] alucontrol,
    input [31:0] instr,
    input [31:0] readdata,
    output [31:0] pc,
    output [31:0] aluout,
    output [31:0] writedata,
```

```

output inst_ce
    );
wire [31:0]rd1,rd2;
wire pcsrc,zero;
wire overflow;
assign writedata=rd2;//写入数据存储器
assign pcsrc=zero&branch;

//立即数符号扩展
wire [31:0]signimm;
signext ex(.a(instr[15:0]),.y(signimm));

//alusrc ,alu的第二个输入
wire [31:0]srcB;
mux2 #(32) src1(.s(alusrc),.a(rd2),.b(signimm),.res(srcB));

//alu
alu alu1(.num1(rd1),.num2(srcB),.op(alucontrol),.res(aluout),.overflow(overflow),
    .zero(zero));
// regdst,0 为 rt,1 为 rd
wire [4:0]writeR;
mux2 #(5)WR(.s(regdst),.a(instr[20:16]),.b(instr[15:11]),.res(writeR));

//memtoreg
wire [31:0]wd;//回写寄存器
mux2 #(32)memdata(.s(memtoreg),.a(aluout),.b(readdata),.res(wd));

//指令左移2位
wire [31:0]instr_sl2;
sl2 sl21(.a(instr),.y(instr_sl2));
//立即数左移2位
wire [31:0]signimm_sl2;
sl2 sl22(.a(signimm),.y(signimm_sl2));

//pc
wire [31:0]pc_add4,pc_next;
wire [31:0]pc_tmp,pc_branch,pc_j;
pc pc0(.clk(clk),.rst(rst),.pc_next(pc_next),.pc(pc),.inst_ce(inst_ce)); //存储下一条地址
adder1 pc1(.a(pc),.b(32'h00000004),.y(pc_add4));
adder1 pc2(.a(pc_add4),.b(signimm_sl2),.y(pc_branch));
assign pc_j={pc_add4[31:28],instr_sl2[27:0]};
//branch,0为pc+4, 1为pc_branch
mux2 #(32) branch0(.a(pc_add4),.b(pc_branch),.s(pcsrc),.res(pc_tmp));
//
mux2 #(32) jump0(.a(pc_tmp),.b(pc_j),.s(jump),.res(pc_next)); //得到下一条地址

//寄存器

```

```
regfile regfile0 (.clk(clk) ,.we3(regwrite) ,.ra1(instr[25:21]) ,.ra2(instr[20:16]) ,.  
wa3(writeR) ,.wd3(wd) ,.rd1(rd1) ,.rd2(rd2));
```

```
endmodule
```